

数字电路基础 第七周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期：2020 年 10 月 25 日

作业内容：5.14, 5.15, 5.16, 5.26

Problem 5.14

只需考虑上升沿的状态，由于这系列时间内 R'_D 为高，只考虑 D 。如图 1。

 


图 1

Problem 5.15

JK 触发器规则为 $Q^{n+1} = JQ^{n'} + K'Q^n$ ，那么在每个上升沿有：

$$init : Q = 0$$

$$clk0 : Q = 0 + 1 \& 0 = 0$$

$$clk1 : Q = 0 + 0 = 0$$

$$clk2 : Q = 1 \& 1 + x = 1$$

$$clk3 : Q = 0 + 0 = 0$$

$$clk4 : Q = 1$$

绘制如图 2

Problem 5.16

T 触发器观察下降沿采样即可。设初值 Q 为 0。绘制如图 3

Problem 5.26

 


图 2

 


图 3

JK 端子均接高，那么 $Q^{n+1} = JQ^{n'} + K'Q^n = Q^{n'} + Q^n = Q^n \oplus Q^n = 0$ ，均接 Q_2 为 $Q_3^{n+1} = Q_2Q_3^{n'} + Q_2'Q_3^n = Q_2 \otimes Q_3^n$ 。但是需要注意到，实际上时钟有的来自之前信号的下降沿。

在每个 CLK 下降沿:

$init : Q_1 = 0, Q_2 = 0, Q_3 = 0$

$clk0 : Q_1 = 1(Q'_1 \downarrow), Q_2 = 1, Q_3 = 0$

$clk1 : Q_1 = 0(Q_1 \downarrow), Q_2 = 1, Q_3 = 1$

$clk2 : Q_1 = 1(Q'_1 \downarrow), Q_2 = 0, Q_3 = 1$

$clk3 : Q_1 = 0(Q_1 \downarrow), Q_2 = 0, Q_3 = 1$

$clk4 : Q_1 = 1(Q'_1 \downarrow), Q_2 = 1, Q_3 = 1$

$clk5 : Q_1 = 0(Q_1 \downarrow), Q_2 = 1, Q_3 = 0$

$clk6 : Q_1 = 1(Q'_1 \downarrow), Q_2 = 0, Q_3 = 0$

$clk7 : Q_1 = 0(Q_1 \downarrow), Q_2 = 0, Q_3 = 0$

Return to the init

绘制如图 4

 


图 4