

数字电路基础 第八周作业

范云潜 18373486

微电子学院 184111 班

日期：2020 年 11 月 11 日

作业内容：6.5, 6.7, 6.35, 6.10, 6.12, 6.19, 6.22, 6.29

Problem 6.5

两个 D 触发器都是下降沿触发的，分析其更新规则：

$$Q'_{1,n+1} = AQ'_{2,n}$$

$$Q'_{2,n+1} = A(Q'_{2,n}Q'_{1,n})'$$

$$Y = AQ'_1Q_2$$

那么分析其变化

A	Q_{1n}'	Q_{2n}	Q_{1n+1}'	Q_{2n+2}'	Y
0	x	x	1	1	0 -> 0
1	0	0	1	0	0 -> 1
1	1	0	1	0	1 -> 1
1	0	1	0	0	0 -> 0
1	1	1	0	1	0 -> 0

状态图为 图 1

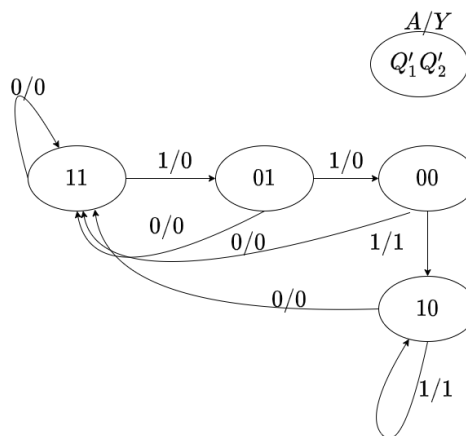


图 1: 状态图

Problem 6.7

首先，所有触发器的时钟沿一致，接下来分析更新规则：转换图如 图 2。

$$Q_{0,n+1} = Q'_{0,n}, J = 1, K = 1$$

$$Q_{1,n+1} = (Q'_{0,n}(Q'_{2,n}Q'_{3,n})') \cdot Q'_{1,n} + Q_{0,n}Q_{1,n}, J = (Q'_{0,n}(Q'_{2,n}Q'_{3,n})'), K = Q'_{0,n}$$

$$Q_{2,n+1} = (Q_{3,n}Q'_{0,n}) \cdot Q'_{2,n} + (Q'_{1,n}Q'_{0,n})'Q_{2,n}, J = (Q_{3,n}Q'_{0,n}), K = (Q'_{1,n}Q'_{0,n})$$

$$Q_{3,n+1} = (Q'_{2,n}Q'_{1,n}Q'_{0,n}) \cdot Q'_{3,n} + Q_{0,n}Q_{3,n}, J = (Q'_{2,n}Q'_{1,n}Q'_{0,n}), K = Q_{0,n}$$

$$Y = (Q'_0Q'_1Q'_2Q'_3)$$

Q0	Q1	Q2	Q3	Q0n	Q1n	Q2n	Q3n	Y
0	0	0	0	1	0	0	1	1->0 % 0
1	0	0	1	0	0	0	1	0->0 % 9
0	0	0	1	1	1	1	0	0->0 % 1
1	1	1	0	0	1	1	0	0->0 % 14
0	1	1	0	1	0	1	0	0->0 % 6
1	0	1	0	0	0	1	0	0->0 % 10
0	0	1	0	1	1	0	0	0->0 % 2
1	1	0	0	0	1	0	0	0->0 % 12
0	1	0	0	1	0	0	0	0->0 % 4
1	0	0	0	0	0	0	0	0->1 % 8
% 3 5 7 11 13 15								
0	0	1	1	1	1	0	0	0->0
0	1	0	1	1	0	1	0	0->0
0	1	1	1	1	0	1	0	0->0
1	0	1	1	0	0	1	1	0->0
1	1	0	1	0	1	0	1	0->0
1	1	1	1	0	1	1	1	0->0

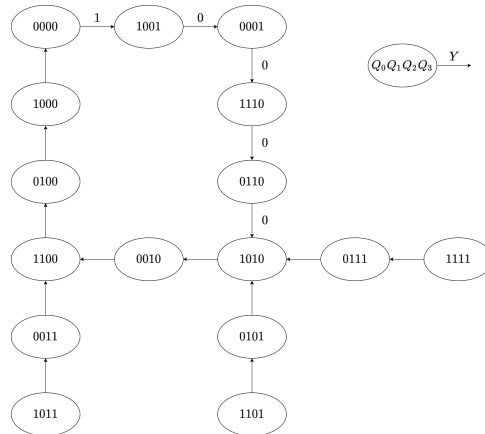


图 2: 6.7

Problem 6.35

转换图如图 3。

state_name	in	next	else
state_0	1	state_1	state_0
state_1	1	state_2	state_0
state_2	1	state_3	state_0
state_3	1	state_4	state_0
state_4	1	state_4	state_0

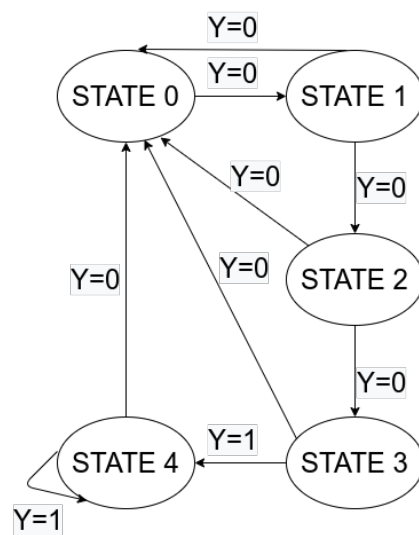


图 3: 6.35